

1. Цель работы.
Изучение приемов проектирования и анализа комбинационных логических схем.
2. Результаты выполнения индивидуального задания.
Вариант 18.

2.1 Построение таблицы истинности для заданной функции.

№	A	B	C	D	F
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	1	1
3	0	0	1	0	0
4	0	0	1	1	1
5	0	1	0	0	1
6	0	1	0	1	0
7	0	1	1	0	0
8	0	1	1	1	0
9	1	0	0	0	1
10	1	0	0	1	1
11	1	0	1	0	0
12	1	0	1	1	1
13	1	1	0	0	1
14	1	1	0	1	0
15	1	1	1	0	0
16	1	1	1	1	1

Таблица 1 - Таблица истинности

- ### 2.2 Логическое выражение для булевой функции, следующее из таблицы истинности в совершенной дизъюнктивной нормальной форме (СНДФ).

$$F = \overline{A}\overline{B}\overline{C}D \vee \overline{A}\overline{B}C\overline{D} \vee \overline{A}B\overline{C}\overline{D} \vee \overline{A}B\overline{C}D \vee \overline{A}B\overline{C}D \vee \overline{A}B\overline{C}D \vee \overline{A}B\overline{C}D \vee \overline{A}B\overline{C}D$$

- ### 2.3 Минимизация логического уравнения, полученного из таблицы истинности, с помощью карт Карно.

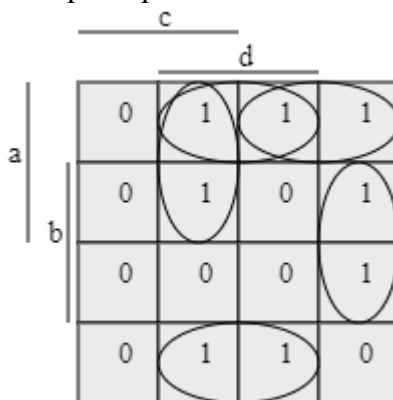


Рисунок 1 – Карта Карно

- ### 2.4 Минимизированное логическое уравнение, полученное из таблицы истинности, с помощью карт Карно:

$$F = \overline{B}D \vee \overline{B}\overline{C}D \vee ACD \vee \overline{A}\overline{B}\overline{C}$$

- ### 2.5 Построение принципиальной схемы устройства без ограничений на используемый базис логических элементов.

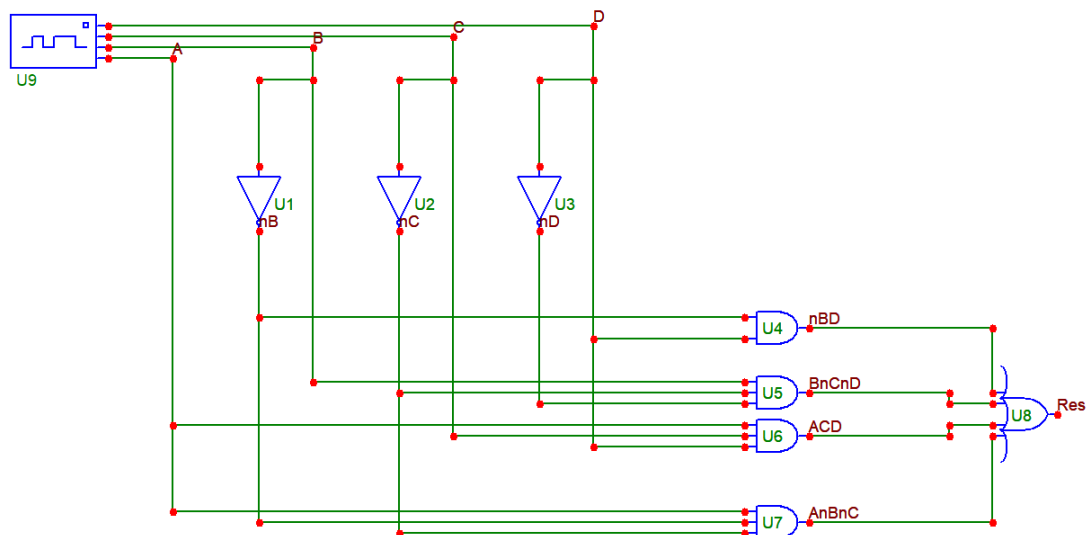


Рисунок 2. Принципиальная схема устройства.

2.6 Моделирование работы схемы в системе Micro-Cap:

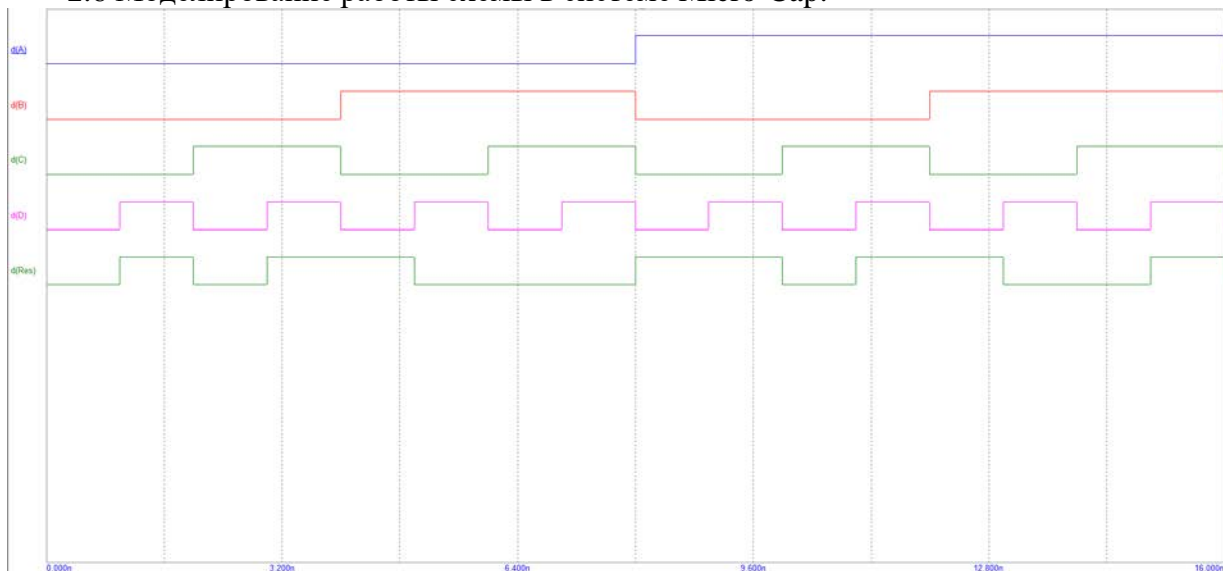


Рисунок 3. Временная диаграмма работы устройства.

По временной диаграмме видно, что схема работает в соответствии с таблицей истинности.

2.7 Преобразование минимизированного выражения, полученного в пункте 2.4 в соответствии с заданным базисом (ИЛИ-НЕ):

$$F = \overline{\overline{B + \overline{D}} + \overline{\overline{B} + C + D} + \overline{\overline{A + C + D} + \overline{\overline{A} + B + C}}}$$

2.8 Построение принципиальной схемы по выражению из пункта 2.7.

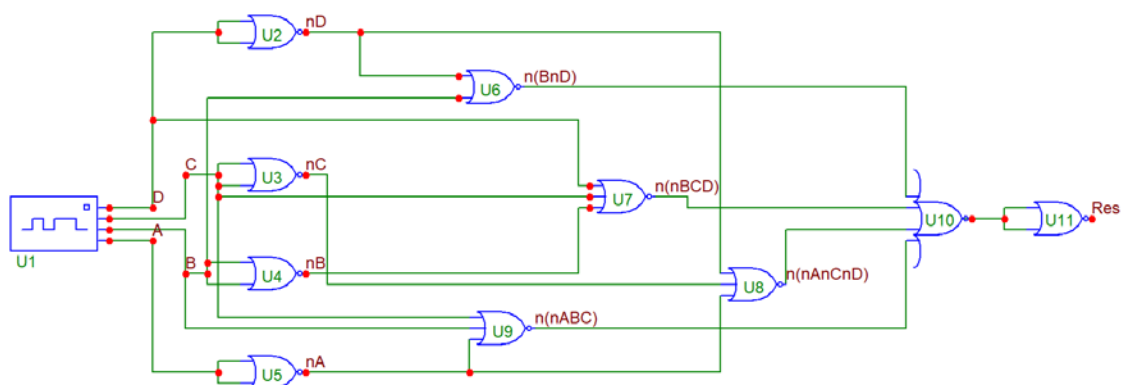


Рисунок 4. Принципиальная схема устройства.

2.9 Моделирование работы схемы в системе Micro-Cap:

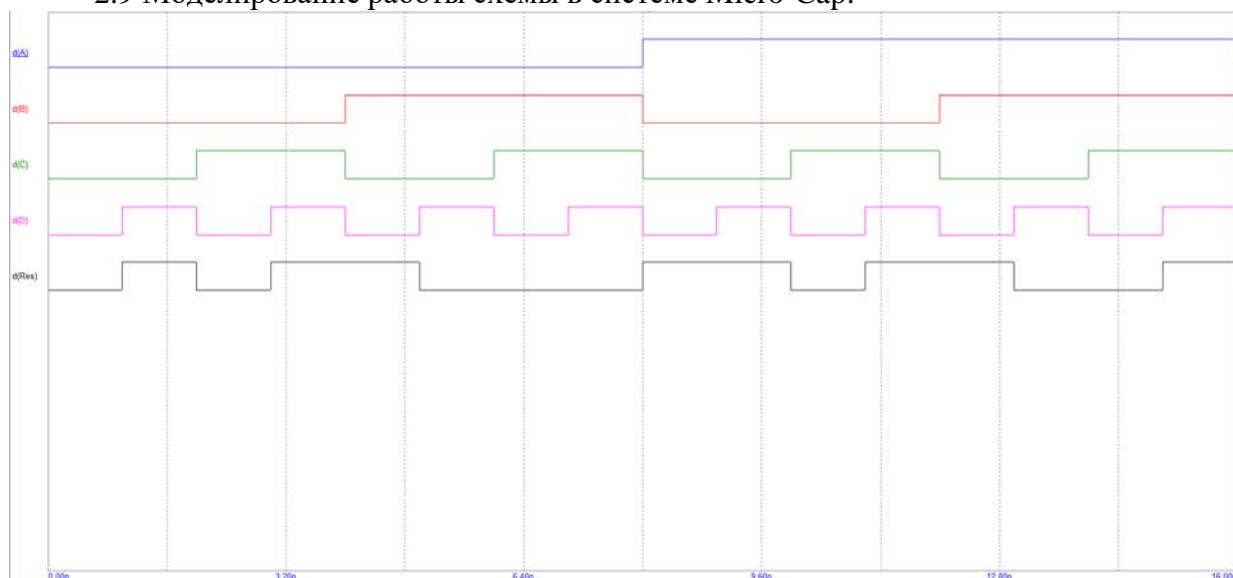


Рисунок 5. Временная диаграмма работы устройства.

По временной диаграмме видно, что схема работает в соответствии с таблицей истинности.

2.10 Сравнение результатов моделирования, полученные в пунктах 2.6 и 2.9.

По рисункам 3 и 5 видно, что временные диаграммы двух устройств совпадают. Следовательно, принципиальные схемы первого и второго устройств построены верно, так как их результаты совпадают со значениями в таблице истинности.

3. Вывод.

В результате выполнения работы были изучены приемы проектирования и анализа комбинационных логических схем.

Были построены принципиальные схемы без ограничений на используемый базис

логических элементов и в базисе ИЛИ-НЕ.

Временные диаграммы устройств, построенных в различных базисах, совпадают, а их результаты соответствуют таблице истинности, из чего следует, что принципиальные схемы устройств построены верно.