

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  
образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

---

КАФЕДРА №51

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ \_\_\_\_\_

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Доцент, КТН

А.В.Окатов

---

должность, уч. степень,  
звание

---

подпись, дата

---

инициалы,  
фамилия

**ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2**

**ИССЛЕДОВАНИЕ ДВОИЧНЫХ СУММАТОРОВ**

по курсу: СХЕМОТЕХНИКА

СТУДЕНТ ГР. №

5912

И.К. Лобач

---

номер  
группы

---

подпись,  
дата

---

инициалы,  
фамилия

Санкт-Петербург 2021

Цель работы: изучение принципов двоичного суммирования чисел, алгоритмов построения структур сумматоров, а также моделирования их работы.

1. Построение сумматора по модулю 2.

Таблица истинности для сумматора по модулю 2:

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>G</i>
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Логическое выражение для сумматора по модулю 2:

$$G = A \oplus B = \bar{A}B + A\bar{B}$$

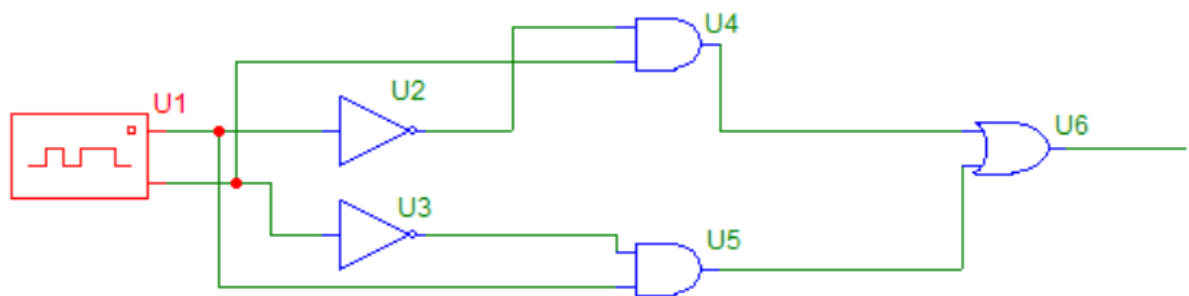


Рисунок 1 - Сумматор по модулю 2

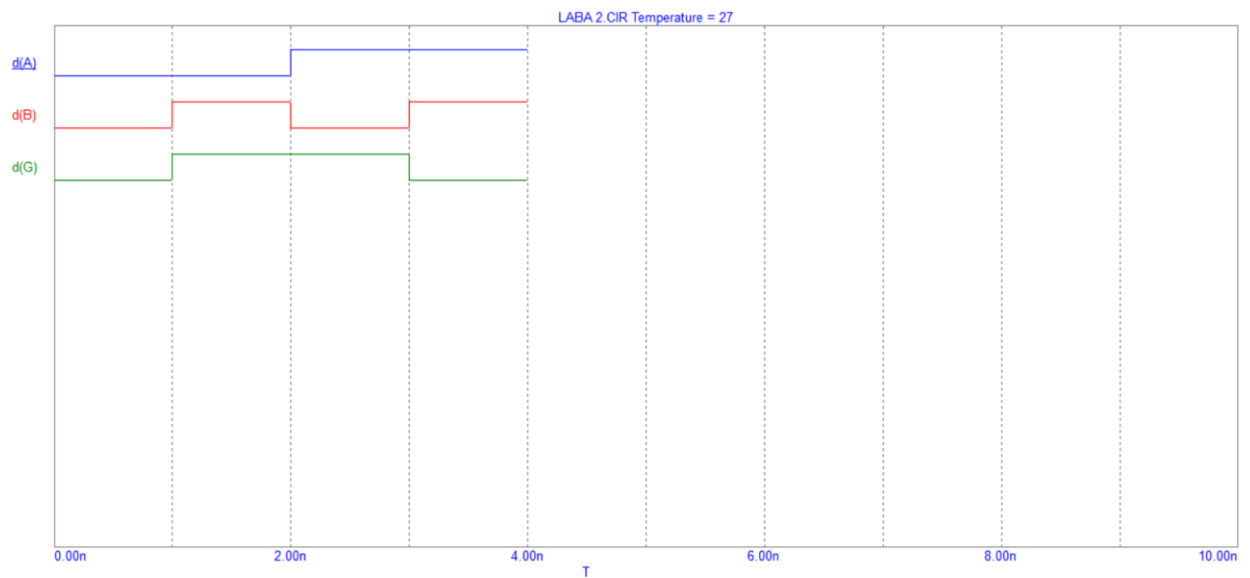


Рисунок 2 - Временная диаграмма сумматора по модулю 2

## 2. Реализация логической функции формирования нечетности от пяти аргументов.

Таблица 1 - Таблица истинности

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>H</i>	<i>G</i>
0	0	0	0	0	<b>0</b>
0	0	0	0	1	<b>1</b>
0	0	0	1	0	<b>1</b>
0	0	0	1	1	<b>0</b>
0	0	1	0	0	<b>1</b>
0	0	1	0	1	<b>0</b>
0	0	1	1	0	<b>0</b>
0	0	1	1	1	<b>1</b>
0	1	0	0	0	<b>1</b>
0	1	0	0	1	<b>0</b>
0	1	0	1	0	<b>0</b>
0	1	0	1	1	<b>1</b>



## Минимизация СДНФ

Таблица 2 - Карта Карно для G

$ABC \backslash DH$	000	001	011	010	110	111	101	100
00		1		1		1		1
01	1		1		1		1	
10		1		1		1		1
11	1		1		1		1	

Отсюда, получаем  $G = A \oplus B \oplus C \oplus D \oplus H$

 


Рисунок 3 - Функция нечетности

 


Рисунок 4 - Временная диаграмма функции нечетности

По полученным временным диаграммам можно сделать вывод о правильности работы цифровой схемы, т.к значения функции совпадают со значениями логической функции из таблицы истинности.

### 3. Построение схемы полного одноразрядного сумматора.

Таблица истинности для полного одноразрядного сумматора:

Таблица 3 - Таблица истинности полного одноразрядного сумматора

$A_i$	$B_i$	$P_{i-1}$	$S_i$	$P_i$
0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	1	<b>1</b>	<b>0</b>
0	1	0	<b>1</b>	<b>0</b>
0	1	1	<b>0</b>	<b>1</b>
1	0	0	<b>1</b>	<b>0</b>
1	0	1	<b>0</b>	<b>1</b>
1	1	0	<b>0</b>	<b>1</b>
1	1	1	<b>1</b>	<b>1</b>

Ранее было получено,  $S_i = A \oplus B \oplus P_{i-1}$

Составим СДНФ для  $P_i$ :

$$P_i = \overline{A_i}B_iP_{i-1} + A_i\overline{B_i}P_{i-1} + A_iB_i\overline{P_{i-1}} + A_iB_iP_{i-1}$$

Минимизируем с помощью карт Карно:

$A_iB_i$	00	01	11	10
$P_{i-1}$				
0			1	
1		1	1	1

После склейки получаем:  $P_i = A_iB_i + P_{i-1}B_i + P_{i-1}A_i$

 


Рисунок 6 - Схема полного одноразрядного сумматора

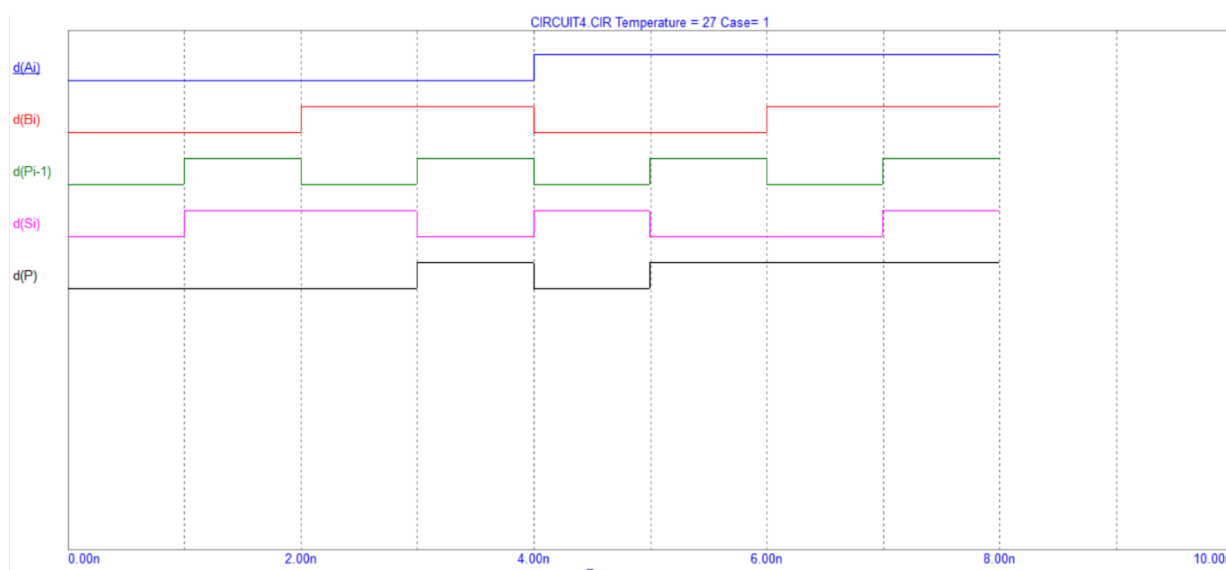


Рисунок 5 - Временная диаграмма полного одноразрядного сумматора

По полученным временным диаграммам можно сделать вывод о правильности работы цифровой схемы, т.к значения функции совпадают со значениями логической функции из таблицы истинности.



- 

Важно помнить, что перенос  $P_i$ , формирующийся в предыдущем сумматоре используется в последующем, а это значит, что результат в последующем сумматоре будет формироваться с задержкой. Общую временную задержку для формирования суммы двух 4-разрядных чисел можно оценить, как  $t_{\text{задержки}} = 4t_{\text{см}}$ , где  $t_{\text{см}}$  – время задержки на одном сумматоре.

Выводы: в ходе выполнения лабораторной работы построила и промоделировала работу сумматора по модулю 2. Реализовала логическую функцию формирования нечетности от пяти аргументов и на основе полученных результатов построила схему полного одноразрядного сумматора. Построила схему и проанализировала работу параллельного сумматора двух 4-разрядных двоичных чисел.